



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

MAAS KM-550 WZMOCNIENIE mikrofon do CB radia (4-PIN)

Producent: MAAS

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

#####

MAAS

Znana niemiecka firma zajmująca się radiokomunikacją. Na rynku od 30 lat. W Polsce znana przede wszystkim dzięki wysokiej jakości produktom. Szczególne uznanie na polskim rynku zdobyły mikrofony ze wzmocnieniem tej firmy. Obecnie Maas proponuje rozwiązania z całego zakresu radiokomunikacji. Lider rynku niemieckiego.

MAAS KM-550

- bardzo duże wzmocnienie - regulacja suwakiem z przodu mikrofonu
- dioda - sygnalizująca nadawanie
- sopranowa modulacja (świetna w modulacji SSB)
- ergonomiczny kształt - wygodnie leży w dłoni

- świetna relacja cena/możliwości

Mocna rzecz dla zaawansowanych amatorów łączności CB.

MAAS KM-550 to nowa propozycja wśród mikrofonów ze wzmocnieniem. Cechuje go ładna modulacja oraz duży poziom wzmocnienia, który można regulować suwakiem z przodu obudowy.

W szybki sposób (zmiana położenia suwaka) możemy dostosowywać głośność nadawania do warunków - np. mniejszy dla bliskiej stacji, większy dla stacji na granicy szumów.

Ergonomiczny kształt obudowy sprawia, że mikrofon KM-550 bardzo wygodnie leży w dłoni. Unikalna obudowa znacznie się różni od najpopularniejszych mikrofonów typu FD1818 czy Densei EC-2002.

Nie jest to kolejna wariacja na płycie 452, lecz zupełnie nowa konstrukcja niespotykana pod żadną inną marką.

Mikrofon znacząco poprawi głośność Twojej modulacji oraz zasięg nadawania w Twoim radiu.

Będziesz lepiej słyszalny, łatwiej uzyskasz odpowiedź.
Mikrofon posiada wtyk 4-pinowy.

Pasuje do radiotelefonów Uniden/President z gniazdem 4-pin.

Przykładowe radia, z którymi mikrofon działa bez przeróbek:

- Uniden Pro 510 XL / 520 XL
- Uniden PC 68 / 78
- President Johnny I / Harry I
- President JFK / Valery / Wilson
- SuperStar 3900 EL N EFT
- Alan 109

Możemy go również bezpłatnie dostosować do:

- K-PO DX-5000
- CRT SS 6900
- Intek HR-5500

Do działania wymagana bateria 9V (nie ma w zestawie, [można dokupić](#)).

Specyfikacja

- Impedancja: 1000 Ohm
- Czułość -42dB/1000Hz
- Częstotliwość przenoszenia dźwięku: -300/6000Hz
- Przewód mikrofonowy o długości 1,80m
- Kolor: czarny/szary
- Wtyk: 4-pin (standard Uniden)
- Przewód: miękki
- Wzmocnienie regulowane suwakiem
- Zasilanie: bateria 9V





KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja



KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja



KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-18 21:00